

Naam: \_\_\_\_\_ Klas: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

1. Om van 0 Bar naar 3 Bar te gaan moet je ongeveer \_\_\_\_\_ keer pompen.
2. Wanneer je de andere aansluiting van het 3/2 ventiel op het verdeelblok aansluit dan


\_\_\_\_\_

3. Een 3/2 ventiel heeft \_\_\_\_\_ luchtaansluitingen.

4. Wanneer je beide ventielen gelijktijdig bedient zal

\_\_\_\_\_

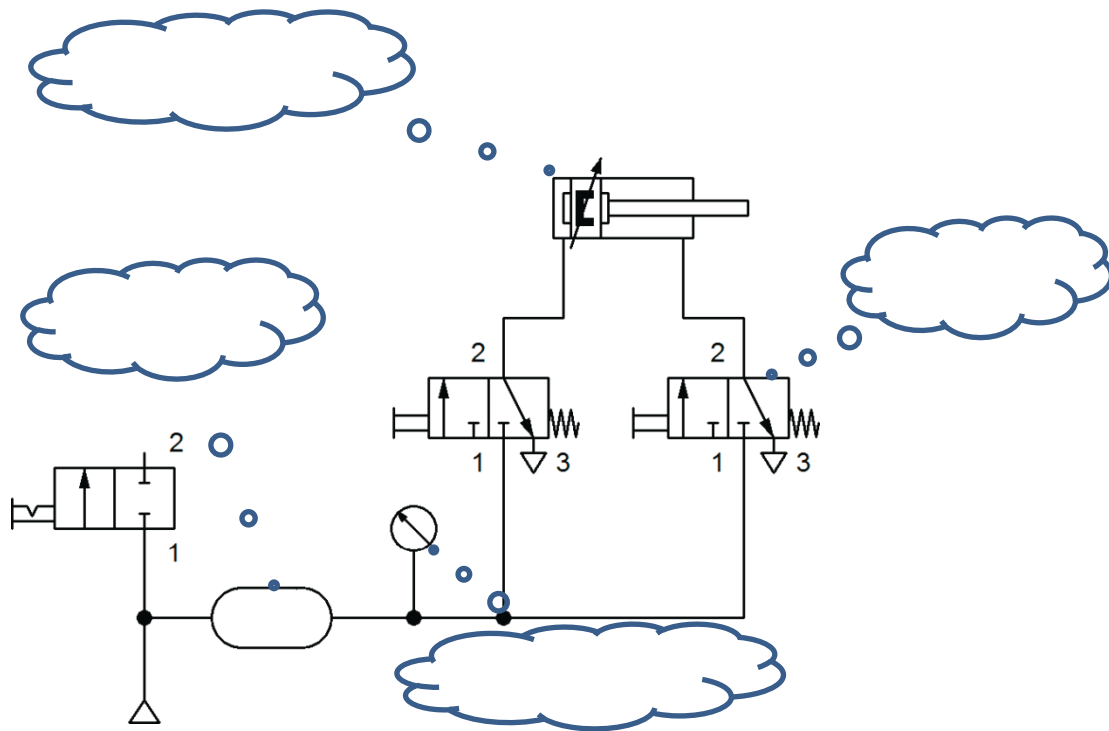5. Schrijf de juiste benamingen in de wolkjes




6. Handtekening van de docent.

\_\_\_\_\_

7. Kleur de luchtstromen in het schema.

Rood = perslucht

Blauw = lage druk.

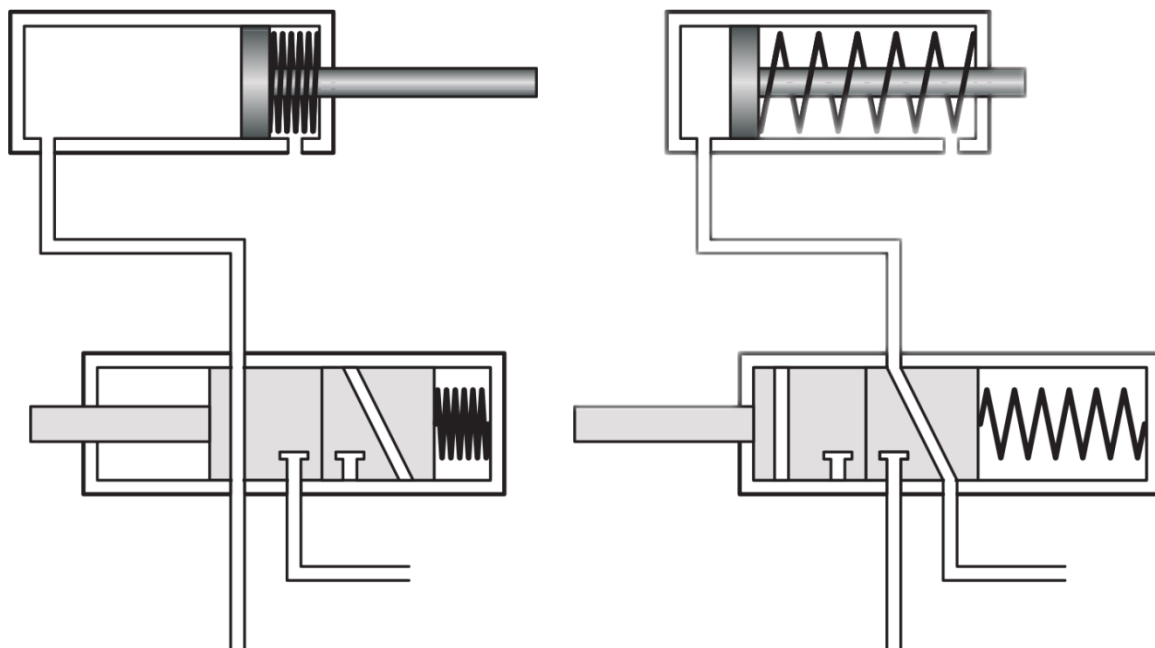

8. Handtekening van de docent.

---

9. Handtekening van de docent.

---